

RECITEMENT 2 (QUIZ 1 SOLUTIONS)

Simplify the given state transition tables. Show the steps clearly - no partial credits will be given for just stating the results.

a-)

State\Inputs	a	b	Output
Q_0	Q_1	Q_2	0
Q_1	Q_1	Q_3	0
Q_2	Q_5	Q_2	0
Q_3	Q_1	Q_4	0
Q_4	Q_1	Q_2	1
Q_5	Q_5	Q_3	0

b-)

	0	1
a	d/0	b/0
b	-/-	c/0
c	e/0	b/-
d	a/1	-/0
e	a/-	d/-

Note: Use complete cover for b.

Duration: 30 mins.

Solution:


a-)

Q_0					
$(Q_2, Q_3) X$	Q_1				
$(Q_1, Q_5) OK$	(Q_1, Q_5) $(Q_2, Q_3) X$	Q_2			
$(Q_2, Q_4) X$	$(Q_3, Q_4) X$	(Q_1, Q_5) $(Q_2, Q_4) X$	Q_3		
X	X	X	X	Q_4	
(Q_1, Q_5) $(Q_2, Q_3) X$	OK	$(Q_2, Q_3) X$	(Q_1, Q_5) $(Q_3, Q_4) X$	X	Q_5

State\inputs	a	b	Output
$S_0=\{Q_0, Q_2\}$	S_1	S_0	0
$S_1=\{Q_1, Q_5\}$	S_1	S_2	0
$S_2=\{Q_3\}$	S_1	S_3	0
$S_3=\{Q_4\}$	S_1	S_0	1

b-)

a				
b-c OK	b			
d-e OK	OK	c		
X	OK	X	d	
a-d b-d X	c-d X	a-e b-d X	OK	e

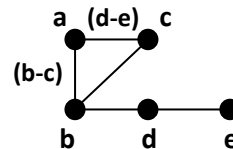

State\inputs	0	1
$S_0=\{a,b,c\}$	$S_2/0$	$S_0/0$
$S_1=\{b,d\}$	$S_0/1$	$S_0/0$
$S_2=\{d,e\}$	$S_0/1$	$S_1, S_2/0$